MINICURSO: Primeiros passos com Arduino





Sumário

- Apresentação do projeto ForGirls;
- Objetivo do minicurso;
- Materiais necessários;
- Instalação da IDE arduino;
- O que é o arduino?
- 1º: Acende LED;
- 2º: LED com botão;
- 3º: Regulador de brilho;
- 4º: Sensor de luz ambiente.



ForGirls - quem somos?

• O ForGirls foi fundado no 2º semestre 2019, no IFPB campus Campina Grande tendo como objetivo incentivar meninas que queiram compreender o universo do STEM de forma simples, visando diminuir a distância entre essas crianças e os saberes referentes a essas áreas.





ForGirls - quem somos?





Objetivos do minicurso:

- Apresentar a plataforma Arduino ;
- Montar projetos de baixa complexidade para iniciantes.



O que é arduino?






Instalação IDE

https://www.arduino.cc/



Placa arduino uno -principais partes

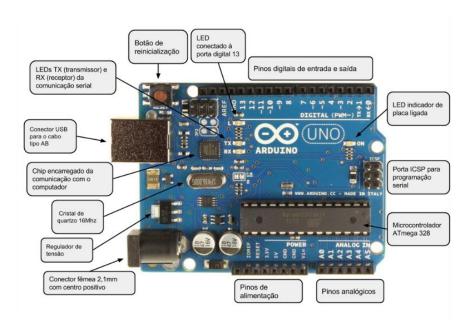



Materiais necessários

- Placa arduino Uno;
- Jumpers;
- Leds;
- Potenciômetro 10k;
- Push button;
- Resistores;
- Protoboard;
- LDR.




















Piscar led

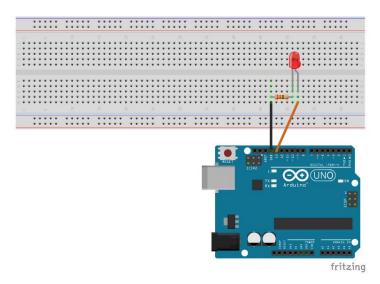


Resistor: 330 **Ω**



Piscar led




Piscar led

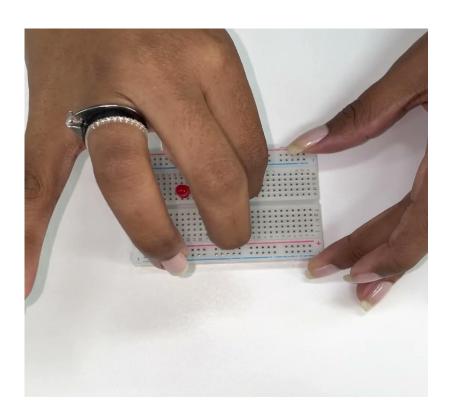



Led com botão

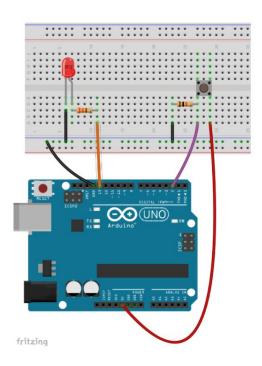

Resistores: 330 Ω ;

10K




Led com botão

```
Código de escrita em pino digital: botão e LED
Se o botão estiver apertado, o LED acende.
const int botao = 2:
                              // pino no qual o botão está conectado
const int led = 13:
                              // pino no qual o LED está conectado
int estadoBotao = 0;
                              // variável para guardar o valor do estado do botão (pressionado ou não)
void setup() {
  Serial.begin(9600);
                                       // inicialização do monitor serial
 pinMode(led, OUTPUT);
                                       // inicialização do pino do led como saída (OUTPUT)
  pinMode(botao, INPUT);
                                       // inicialização do pino do botão como entrada
void loop() {
  estadoBotao = digitalRead(botao);
                                                 // Lê o estado do botão (que pode ser 0 ou 1)
  if (estadoBotao == 1) {
                                                 // Checa o estado do botão. Se estiver apertado (1):
   digitalWrite(led, 1);
                                                 // acende o LED
   Serial.println("1");
                                                 // imprime "1" no monitor serial
  else {
                                                 // Senão:
   digitalWrite(led, 0);
                                                 // apaga o LED
   Serial.println("0");
                                                 // imprime "0" no monitor serial
```




Led com botão

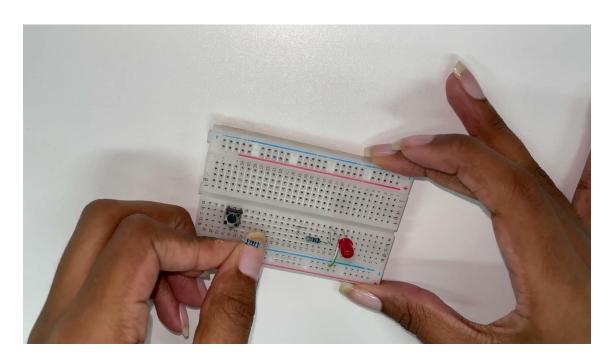



Led com potenciômetro

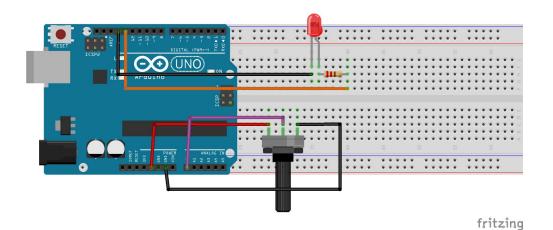

Resistor: 220 Ω




Led com potenciômetro

```
Código de leitura em pino analógico: potenciômetro e LED
A frequência na qual o LED pisca depende da leitura de AO.
int pinoPot = A0; // pino de entrada do potenciômetro
int pinoLED = 13; // pino de saída no LED
int valorPot = 0; // variável c/ valor lido do potenciômetro
void setup() {
 pinMode(pinoLED, OUTPUT); // declarando o pino do LED como saída (OUTPUT)
void loop() {
 valorPot = analogRead(pinoPot);
                                    // lendo o valor do sensor
                                    // Liga o LED
 digitalWrite(pinoLED, HIGH);
 delay(valorPot);
                                    // para o programa por <valorPot> milissegundos
 digitalWrite(pinoLED, LOW);
                                    // desliga o LED
 delay(valorPot);
                                    // para o programa por <valorPot> milissegundos:
```




Led com potenciômetro

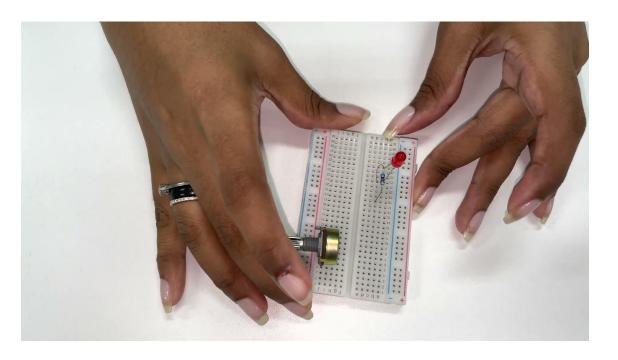



Sensor de luz ambiente

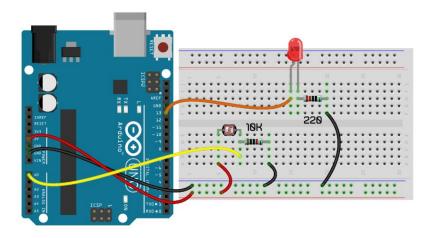

Resistor: 220 Ω ; 10K.



Sensor de luz ambiente


```
int pinoLed = 13;
int pinoSensorLuz = A0;
int valorLuz = 0;

void setup()
{
    pinMode(pinoLed,OUTPUT);
}

void loop()
{
    valorLuz = analogRead(pinoSensorLuz);
    if(valorLuz<750)
    digitalWrite(pinoLed,HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(pinoLed,LOW);
    }
    delay(10);
}</pre>
```



Sensor de luz ambiente

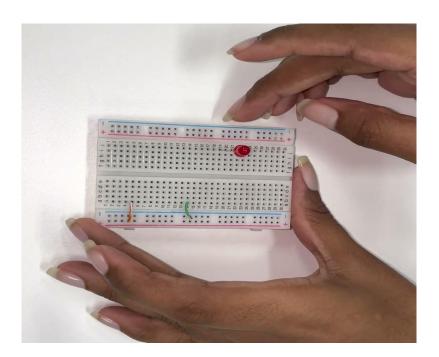



Contatos:



projetoforgirls@gmail.com



@projeto.forgirls



- https://github.com/forgirls
- https://github.com/karenlorhana
- https://github.com/ialysousa
- https://github.com/lilianhteixeira



- www.linkedin.com/in/ialysousa
- www.linkedin.com/in/karen-lorhana-1848301aa/
- https://www.linkedin.com/in/lilianhteixeira/